 


## 作业（3.2，3.3）

1. P<sub>111</sub> 5 **要求：**给出设计过程，作出主存地址空间分配表，给出各个芯片的片选信号的逻辑表达式（即， $\overline{CS}$  和高位地址变量之间的逻辑关系），画出存储器组成框图。
2. 用  $32K \times 8$  位的 SRAM 芯片组成  $128K \times 16$  位的主存储器。SRAM 芯片有两个控制端： $\overline{CS}$  和  $\overline{W}/R$ 。当  $\overline{CS}=0$  时该片被选中；当  $\overline{W}/R=1$  时，执行读操作，当  $\overline{W}/R=0$  时，执行写操作。要求：
  - a) 计算共需多少片 SRAM 芯片；
  - b) 计算主存储器数据线和地址线各有多少位；
  - c) 作出主存地址空间分配表；
  - d) 画出该主存储器的组成框图（详细画出地址线、数据线以及片选逻辑，假设所采用的译码器输出低电平有效）。
3. （选做）下图是 SRAM 的写入时序图。其中  $R/\overline{W}$  是读/写命令控制线，当  $R/\overline{W}$  线为低电平时，存储器按当时地址 2450H 把数据线上的数据 1234H 写入存储器。请指出下图写入时序中的错误，并画出正确的写入时序图。



4. 某动态 RAM 芯片（DRAM 芯片），容量为  $16K \times 16$  位，无片选信号，除电源线、接地线和刷新线外，该芯片的最小引脚数目应为多少？
5. （选做）某 DRAM 芯片内部的存储元为  $256 \times 256$  结构。该芯片每隔 4ms 至少要刷新一次，且刷新是通过顺序对所有 256 行的存储元进行内部读操作实现的。设存储周期为 500ns。试计算：对此芯片的全部存储元完成一次刷新

所需的刷新时间的总和。

6. (选做) 动态 RAM 的刷新是以\_\_\_\_\_为单位进行的。
- a) 存储单元
  - b) 行
  - c) 列
  - d) 存储矩阵
7. 假定用若干个  $2K \times 4$  位的 SRAM 芯片组成一个  $8K \times 8$  位的存储器。则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是\_\_\_\_\_。
- a) 0000H                      b) 0600H                      c) 1800H                      d) 0800H
8. 和 SRAM 相比, DRAM 在电路结构及性能上的主要不同之处有\_\_\_\_\_。
- (多选)
- a) 速度慢, 集成度低
  - b) 地址线封装引脚数少
  - c) 速度慢, 集成度高
  - d) 增加了行、列地址锁存器
  - e) 需要定期刷新
  - f) 需要定期重写
9. (选作) 下列有关存储器的描述中, 正确的是\_\_\_\_\_。
- a) 因为单管动态随机存储器是破坏性读出, 所以必须不断刷新
  - b) DRAM 读后需要刷新
  - c) DRAM 是破坏性读出, 因此需要读后重写
  - d) 静态 RAM 不需要定期刷新
10. (选做) P<sub>111</sub> 3 (2)      补充条件: 假设  $16K \times 8$  位芯片的存储元矩阵为  $128 \times 128 \times 8$  位结构, 固有刷新周期为 2ms。
11. (A 类选做) P<sub>111</sub> 2