# 暨南大学本科实验报告专用纸


- 1. 掌握用 Verilog HDL 进行门级建模
- 2. 熟悉用 Verilog HDL 写仿真程序
- 3. 熟悉使用 Vivado 软件
- 4. 学会验证基本逻辑门电路之间的转换方法
- 5. 熟悉使用 EGO-1 实验板

## 二、实验内容


用与非门(NAND)来实现异或(XOR)运算

注意: 只能使用 NAND.


## 三、实验程序

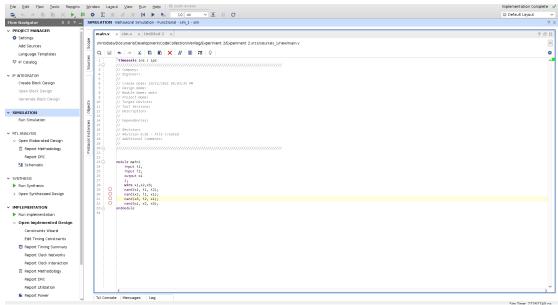


四、仿真程序

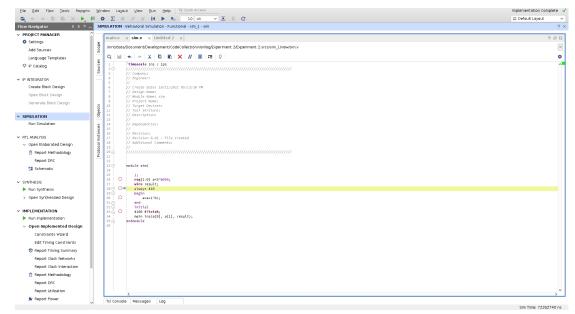

## 五、仿真结果

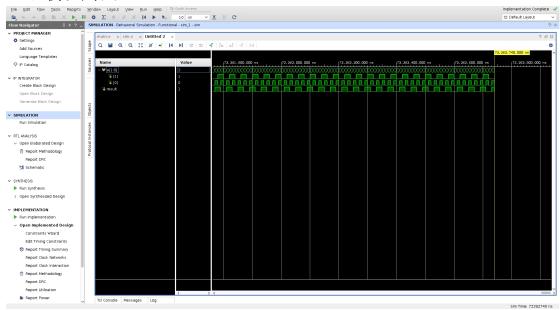

六、系统网表

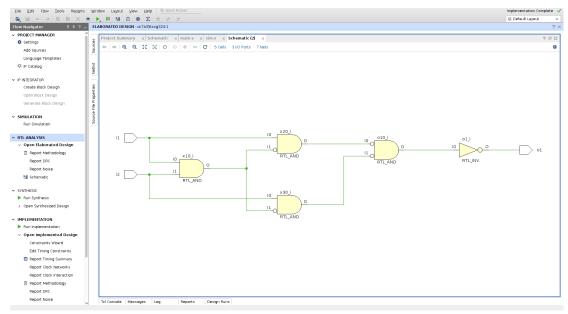


## 七、系统约束

```
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports i1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports i2]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports o1]
set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports i1]
set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports i2]
set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports o1]
```

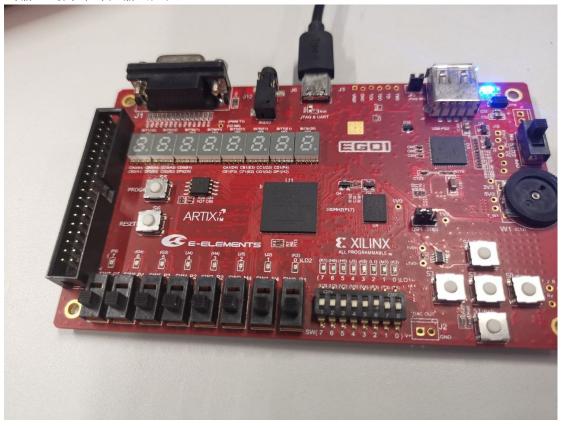
### 八、实验结果

在实验中, R1、N4 分别对应输入(i1, i2), 上面 LED 灯(K2)对应输出结果 当输入均为零时,输出如图



当其中一个输入为一时,对应输出如图



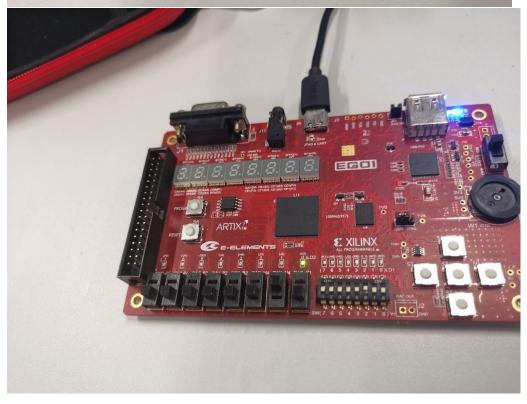

当有两个输入为一时,输出如图

